

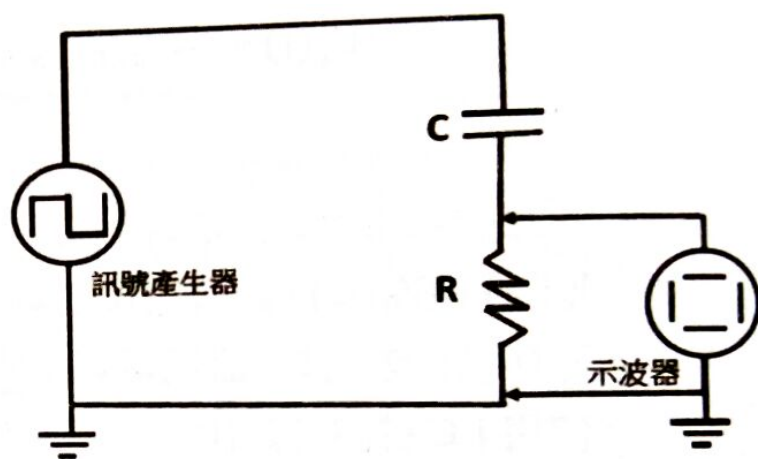


(a)

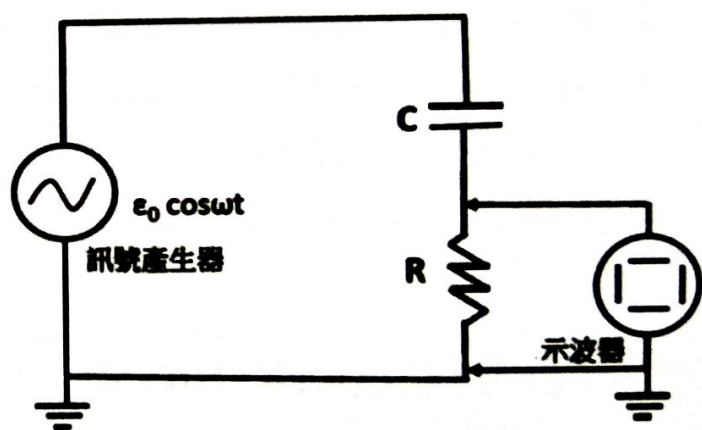

(b)

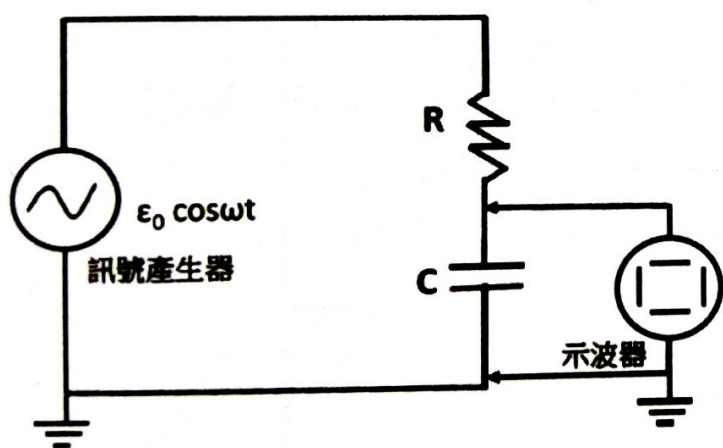

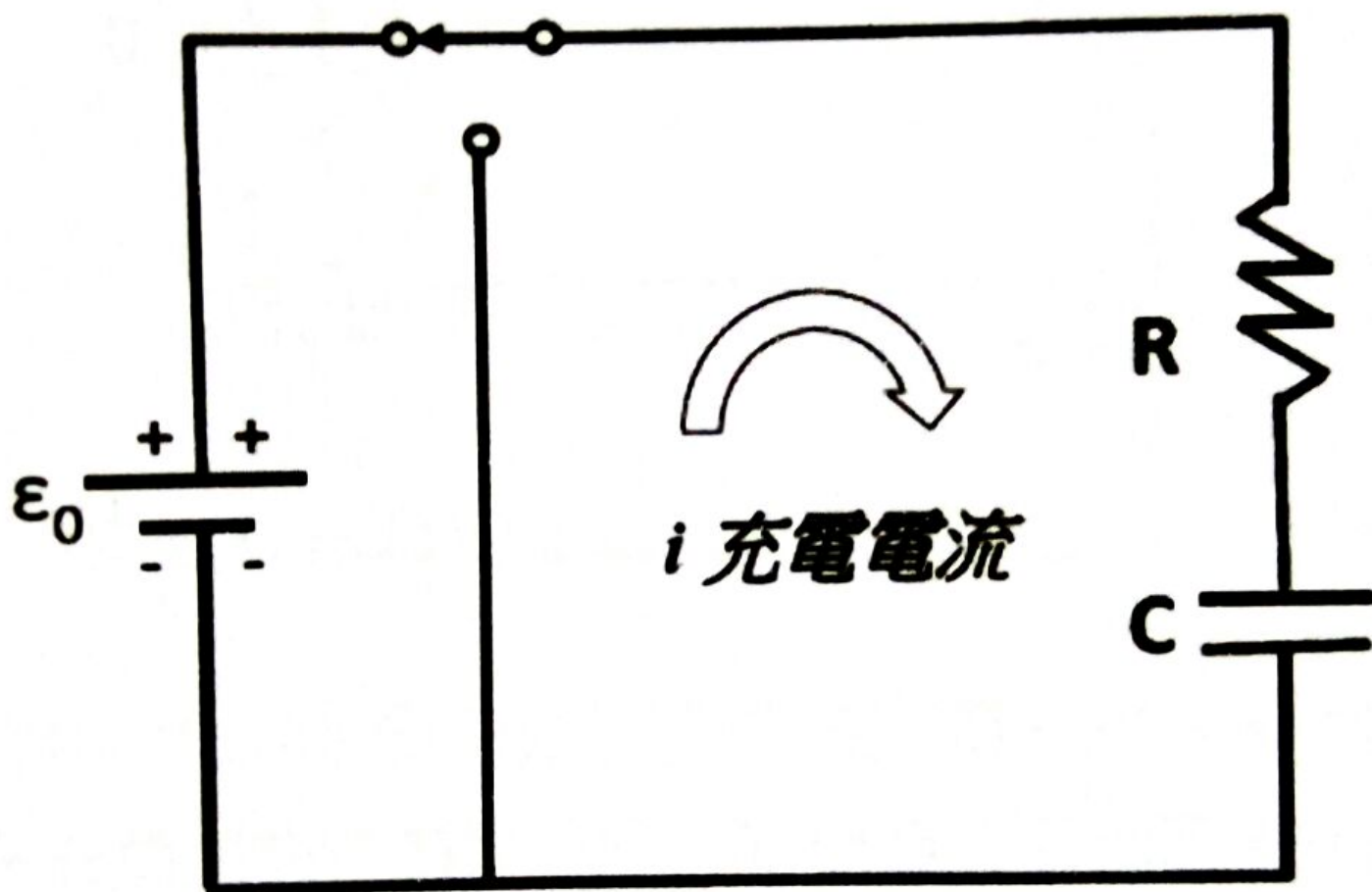


圖 1. 充電時的 RC 電路

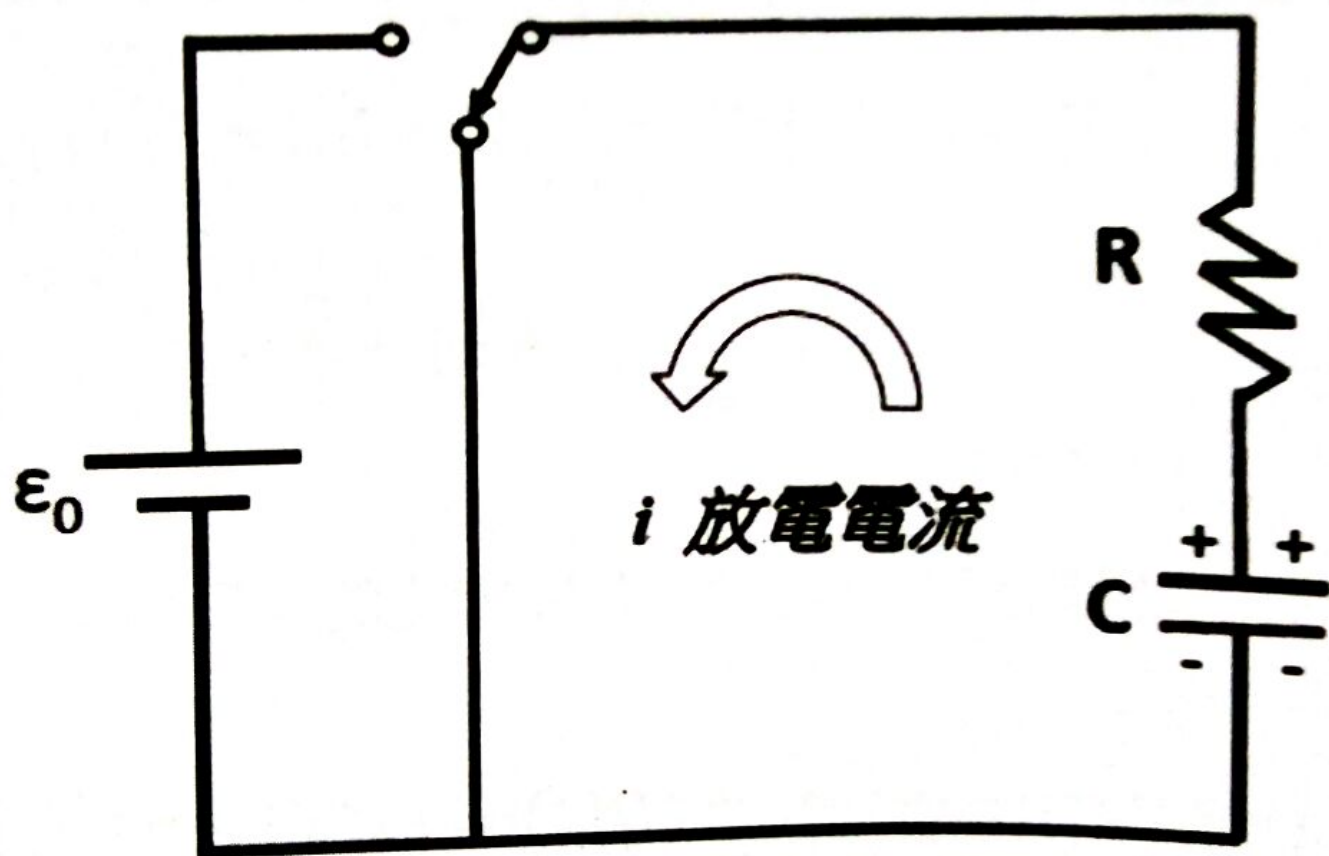


圖 2.放電時的 RC 電路

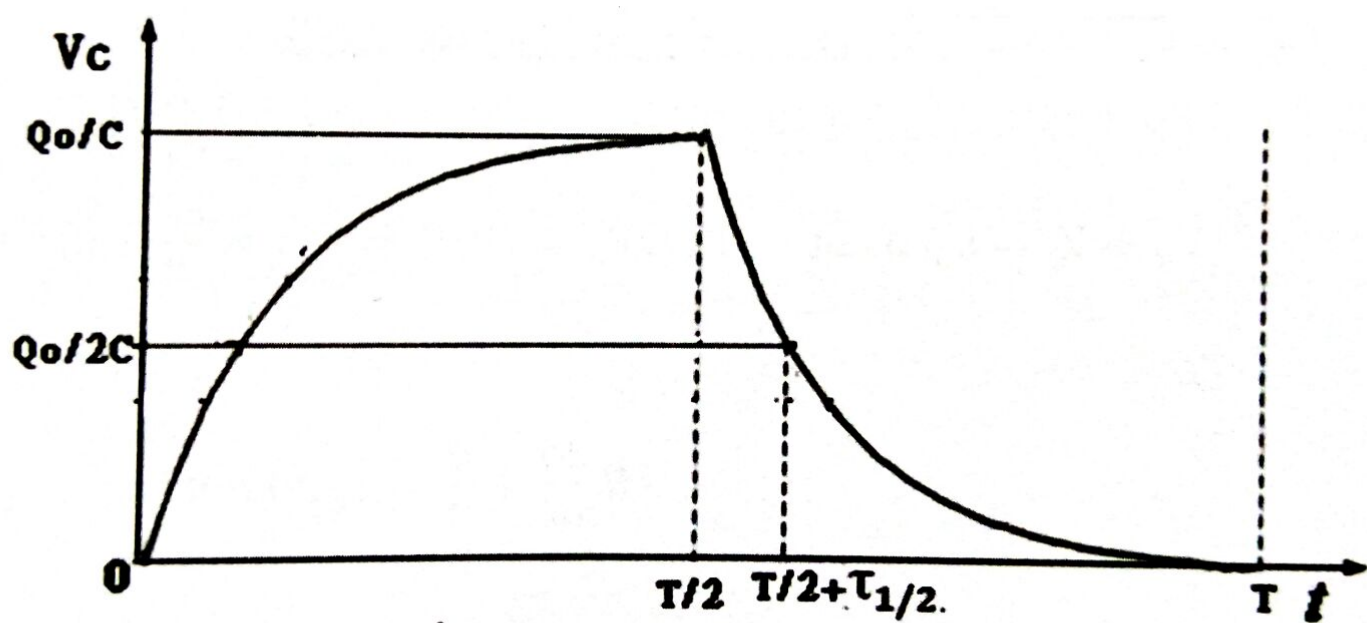


圖 4. 輸入方波訊號時，RC 電路中電容兩端電壓隨時間變化的情形。

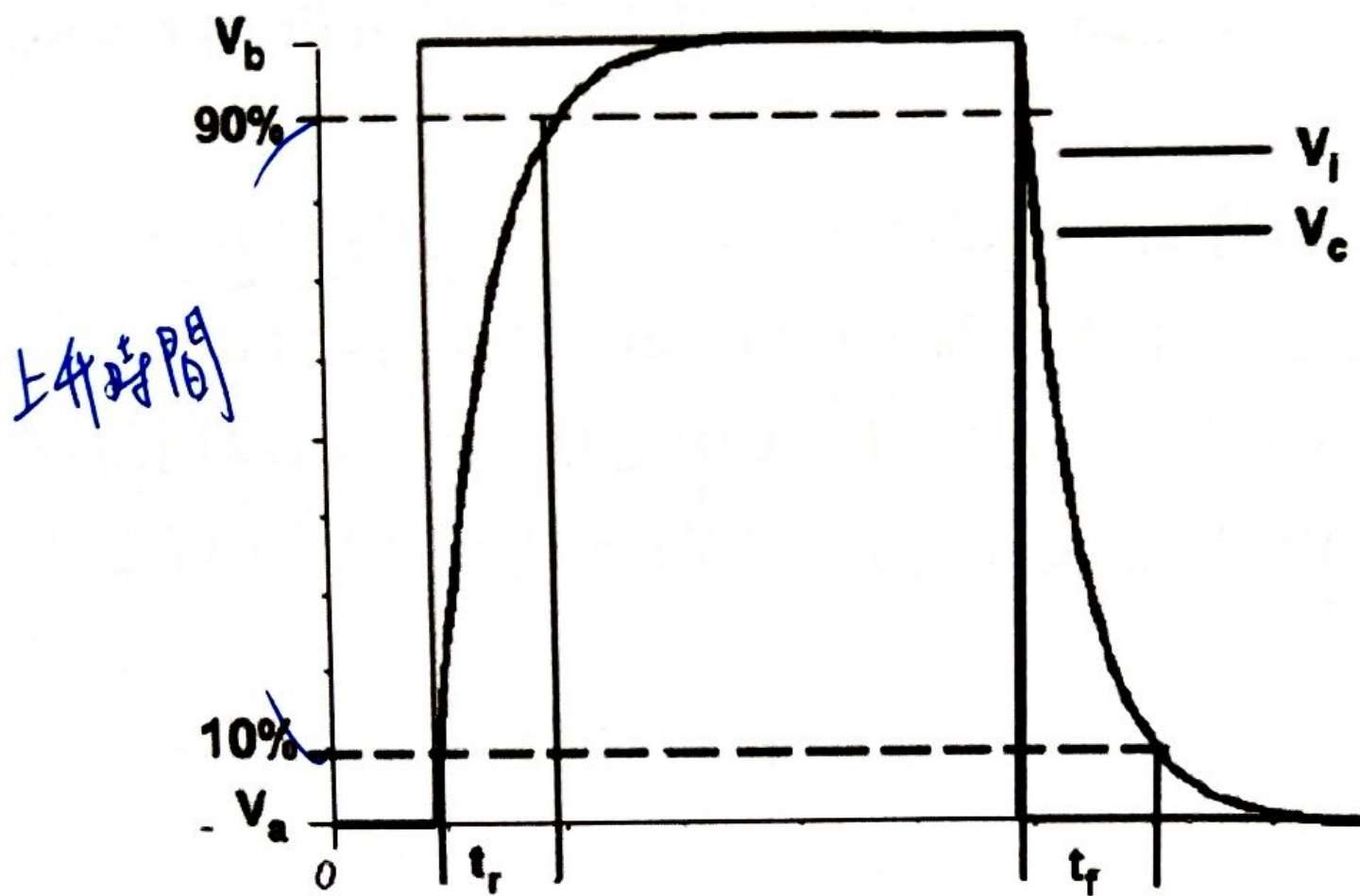


圖 5. t_r 與 t_f 的示意圖